

TFE4105 Digdat Løsningsforslag lab 4, 2008

Løsningsforslag forarbeide

Oppgave 3

DEC mangler. Dette signalet forteller telleren i kontrolldelen at den skal minke tallet med 1. Det er kontrolldelens måte å holde orden på hvor ”langt” den har kommet i multiplikasjonen.

Oppgave 4

DEC må legges til i flere

Boksen merket ”?” blir utført når multiplikatoren er ”midt i” utregningen (fordi da er ZERO=0). Samtidig er MTOR_LSB=1, som betyr at resultatet fra ADDER (i figur 4-3) skal lastes inn i DO.

Disse utgangssignalene skal være høye (1):

- LOAD_DO, fordi resultatet fra ADDER skal lastes inn i DO
- LSL, fordi MAND skal venstreskiftes før neste siffer behandles
- LSR, fordi MTOR skal høyreskiftes før neste siffer behandles

Oppgave 5

```
-- "entity" definerer tilstandsmaskinens grensesnitt i form av innganger og utganger
entity fsm is
  port (clk      : in  STD_LOGIC; -- 1 bit, system clock
        reset    : in  STD_LOGIC; -- 1 bit, system reset, active high
        mtor_lsb : in  STD_LOGIC; -- 1 bit, lsb from multiplier register
        start_fsm: in  STD_LOGIC; -- 1 bit, signal to start the fsm, active high
        zero     : in  STD_LOGIC; -- 1 bit, zero detection from down counter
  -- **** HER MÅNGLER ET UTGANGSSIGNAL SOM MÅ LEGGES TIL ****
        dec      : out STD_LOGIC;
        lsl      : out STD_LOGIC; -- 1 bit, shift left command to multiplicand register
        lsr      : out STD_LOGIC; -- 1 bit, shift right command to multiplier register
        twoc     : out STD_LOGIC; -- 1 bit, two's complement command to adder
        load_do  : out STD_LOGIC; -- 1 bit, load command to output register
        reset_do : out STD_LOGIC; -- 1 bit, reset command to output register
        load_dcnt: out STD_LOGIC; -- 1 bit, load command to down counter
  );
end fsm;

-- "architecture" beskriver innholdet i en entity
architecture fsm_arch of fsm is

  -- "constant" gir verdier til navn, i dette tilfellet navngis de to tilstandene IDLE og OPERATE
  constant IDLE   : STD_LOGIC := '0';
  constant OPERATE: STD_LOGIC := '1';

  -- "signal" definerer signaler og registre i designet. I dette tilfellet trenger vi et 1-bit register for tilstanden
  signal state: STD_LOGIC; -- 1 bit state register

  -- Etter "begin" beskrives logikken i tilstandsmaskinen
  begin

    -- Følgende prosessdeklarasjon forteller at for hver endring i signalet "clk" trigges prosessen
    -- Denne prosessen styrer overgangen mellom tilstandene
    process (clk) is begin
      if (clk'event and clk = '1') then
        if (reset = '1') then
          state <= IDLE;
        else
          if ((state = IDLE) and (start_fsm = '1')) then
            state <= OPERATE;
          elsif ((state = OPERATE) and (zero = '0')) then
            state <= OPERATE;
          elsif ((state = OPERATE) and (zero = '1')) then
            state <= IDLE;
          else
            state <= IDLE;
          end if;
        end if;
      end if;
    end process;

    -- Denne prosessen setter tilstandsmaskinens kontrollsignaler avhengig av tilstanden og inngangssignalene
    process (state, start_fsm, zero, mtor_lsb) is begin
      -- Hver if-linje som innleder en blokk med kontrollsignaler tilsvarer forgreningsflyten i tilstandsdiagrammet
      -- Hver blokk med kontrollsignaler tilsvarer en blokk i tilstandsdiagrammet
      -- I tillegg kommer den siste blokken i denne prosessen, som for ryddighets skyld setter alle kontrollsignaler
      -- til null dersom ingen av de andre tilfellene skulle inntreffe
      -- En av blokkene med kontrollsignaler må endres fullstendig slik det er beskrevet lenger ned
      -- I tillegg må et ukjent kontrollsignal gis verdier i ALLE blokkene
```

Oppgave 6

[illegible]

Oppgave 7

Her kan det lages en kort eller lang liste som i alle fall bør inneholde multiplikasjon av to positive tall, av et negativt og et positivt tall, av et positivt og et negativt tall og to negative tall.

Oppgave 8

Vi tar for oss det negative tallet $0x87 = 0b10000111 = -121$

Dette kan vi se på som $-128+4+2+1 = -57$

Altså vi kan se på det mest signifikante bitet som negativt, med samme størrelse som om bitet var positivt.

$0b10000000$ betraktet som positivt er 128.

$0b10000000$ betraktet som negativt er -128.

$0b10000001$ betraktet som negativt er $-128 + 1 = -127$

$0b10000111$ betraktet som negativt er $-128 + 4 + 2 + 1 = -121$

Se notat om negative tall på it's:learning for detaljer.

Når multiplikatoren er negativ vil det mest signifikante bitet ha størrelsen 32768, og være negativ. I stedet for å multiplisere multiplikanden med dette negative tallet, multipliseres først multiplikanden med 32768 (høyreskift 15 ganger), og så gjøres det negativt. Alle de andre bitene kan sees på som positive. Multiplikasjonen kan derfor foregå som om tallet er positivt helt til fortegnsbitet skal vurderes.

Dersom multiplikanden er negativ vil den alltid betraktes som negativ (selv om den venstreskiftes), på grunn av sign-extension. Derfor vil multiplikasjonen bestå av en sum av negative tall.

Løsningsforslag forarbeide

Fase 1

For å få multiplikatoren ut av IDLE-tilstanden må vi ha en positiv flanke på signalet DVI (og klokken må gå og reset_n må være høy). Merk at det strengt tatt ikke er nødvendig at ENMUL er høy, siden denne bare bestemmer om resultatet fra multiplikasjonen skal legges ut på result_a utgangen.

Fase 6

Hvis ABS og FILT er deaktivert vil multiplikasjonen starte straks DVI går høy og resultatet blir korrekt. Hvis ABS er aktivert (men ikke FILT), så starter også multiplikasjonen straks, men resultatet blir som om A-inngangen er positiv, selv om den er negativ. Hvis FILT er aktivert, vil det først gå en rekke klokkepulser mens denne beregner factor. Først når dette er gjort og den har satt ut sin DVO, vil multiplikatoren starte. Resultatet ut av multiplikasjonen er uviss, siden det er factor som multipliseres med B-inngangen.


Fase 7

Hvis man ikke snakker i mikrofonen så vil bakgrunnsstøyen bli sterkere og sterkere. Hvor fort dette skjer avhenger av reduksjonshastigheten. Er denne veldig rask går det momentant, er den minimal, går det veldig langsomt. Hvis man først snakker høyt og så snakker lavere og lavere så vil lyden i hodetelefonene likevel bli omtrent like sterk (noe avhengig av valgt reduksjonshastighet).

Med lydfilen vil man med ubehandlet lyd høre veldig stor variasjon i volumet. Med behandlet lyd vil denne variasjonen bli mye mindre.

Fase 8

Nedenfor vises et eksempel på behandlet lyd.

 

TDS 2014 - 18:50:43 09.10.2008