 


## TFE4208 Lab 2, Løsningsforslag forarbeide

### KRETS\_1




Design av KRETS\_1

Skrivebordstest av KRETS\_1

<b>DI<sub>1</sub>[3..0]</b>	<b>DO<sub>1</sub>[3..0] (EN<sub>1</sub>=0)</b>	<b>DO<sub>1</sub>[3..0] (EN<sub>1</sub>=1)</b>
0000	0000	1111
0001	0001	1110
0010	0010	1101
0011	0011	1100
0100	0100	1011
0101	0101	1010
0110	0110	1001
0111	0111	1000
1000	1000	0111
1001	1001	0110
1010	1010	0101
1011	1011	0100
1100	1100	0011
1101	1101	0010
1110	1110	0001
1111	1111	0000

KRETS\_2

 


Design av KRETS\_2


Skrivebordstest av KRETS\_2

DI <sub>2</sub> [3..0]	EN = 0		EN = 1	
	DO <sub>2</sub> [3..0]	CO <sub>2</sub>	DO <sub>2</sub> [3..0]	CO <sub>2</sub>
0000	0000	0	0001	0
0001	0001	0	0010	0
0010	0010	0	0011	0
0011	0011	0	0100	0
0100	0100	0	0101	0
0101	0101	0	0110	0
0110	0110	0	0111	0
0111	0111	0	1000	0
1000	1000	0	1001	0
1001	1001	0	1010	0
1010	1010	0	1011	0
1011	1011	0	1100	0
1100	1100	0	1101	0
1101	1101	0	1110	0
1110	1110	0	1111	0
1111	1111	0	0000	1

KRETS\_12

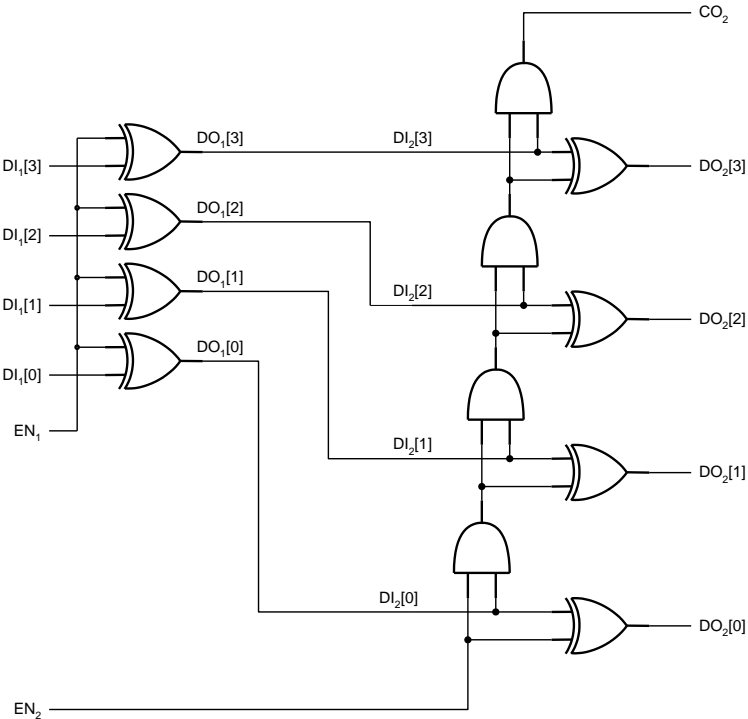

Design av KRETS\_12

 

Design ABS-kretsen

## Testplan for KRETS\_12

Inngangssignaler			Utgangssignaler	
DI <sub>1</sub>	EN <sub>1</sub>	EN <sub>2</sub>	DO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
0x5 (5)	0	0	0x5 (5)	0
0x5 (5)	0	1	0x6 (6)	0
0x5 (5)	1	0	0xA (-6)	0
0x5 (5)	1	1	0xB (-5)	0
0x8 (-8)	0	0	0x8 (8)	0
0x8 (-8)	0	1	0x9 (9)	0
0x8 (-8)	1	0	0x7 (7)	0
0x8 (-8)	1	1	0x8 (-8)	0
0x0 (0)	0	0	0x0 (0)	0
0x0 (0)	0	1	0x1 (1)	0
0x0 (0)	1	0	0xF (-1)	0
0x0 (0)	1	1	0x0 (0)	1

## Testplan for ABS

Inngangssignaler		Utgangssignaler
EN <sub>1</sub>	DI <sub>1</sub>	DO <sub>2</sub>
0	0xA893	0xA893
1	0xA893	0x576D
0	0x576D	0x576D
1	0x576D	0x576D
0	0x7FFF	0x7FFF
1	0x7FFF	0x7FFF
0	0x8001	0x8001
1	0x8001	0x7FFF
0	0x884E	0x884E
1	0x884E	0x77B2
0	0x77B2	0x77B2
1	0x77B2	0x77B2

## Forklaring av virkemåten til ABS-modulen

ABS modulen gjør negative tall positive. Positive tall slippes uforandret gjennom. Dette gjelder dersom ENABS er '1'. Hvis ENABS er '0', slippes alle tall uforandret gjennom.

## 0x8000

0x8000 er det største negative tallet man kan representere med 16 bit på toers komplement form (-32768). Det finnes ikke et tilsvarende positivt tall. Det største positive tall er 32767. Derfor blir svaret ikke gyldig/riktig etter toerkomplement-konverteringen.

Når man inverterer 0x8000 får man 0x7FFF. Legger man til 0x0001 til dette tallet får man 0x8000.

## Løsningsforslag labarbeide

### Fase 2

bdf betyr "block design file".

### Fase 4

Nedenfor vises et eksempelutsnitt av et simuleringsvindu (for ABSLT). I overgangene mellom to stabile faser kan det vises flere verdier fordi de ulike utgangene ut av kretsen endres til forskjellig tid. Dette igjen skyldes at det er ulik forsinkelse fra inngangspinnene til de ulike utgangspinnene.

### Fase 5

Antall LE'er er 2716 (eller der omkring).

Dersom bussen mellom B[15..0] og Result\_B[15..0] fjernes så vil ikke lenger data som legges inn i B-registeret ved hjelp av tastaturet vises i sjusegmentdisplay hex4..7.

### Fase 6

Ytterligere svar på spørsmål fra fase 5:

- En LE er et logisk element, og består av en fire input oppslagstabell og en D-vippe. Det er 35.000 LE'er i vår FPGA.
- USB-kabelen benyttes bare til å laste konfigureringsfilen ned på FPGAen. Når det er gjort har det ingen konsekvenser for oppførselen til lydbehandlingssystemet om den kobles fra.

